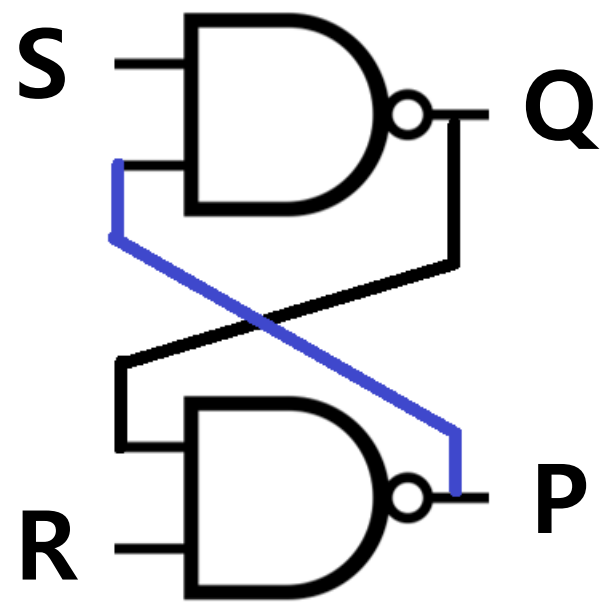



RS-플립플롭



S(SET)	R(RESET)	Q	P(Q [⌘])
0	1	1	0
1	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0	1

입력이 바뀌어도 값이 저장되어 있다
즉 메모리 소자

D-플립플롭

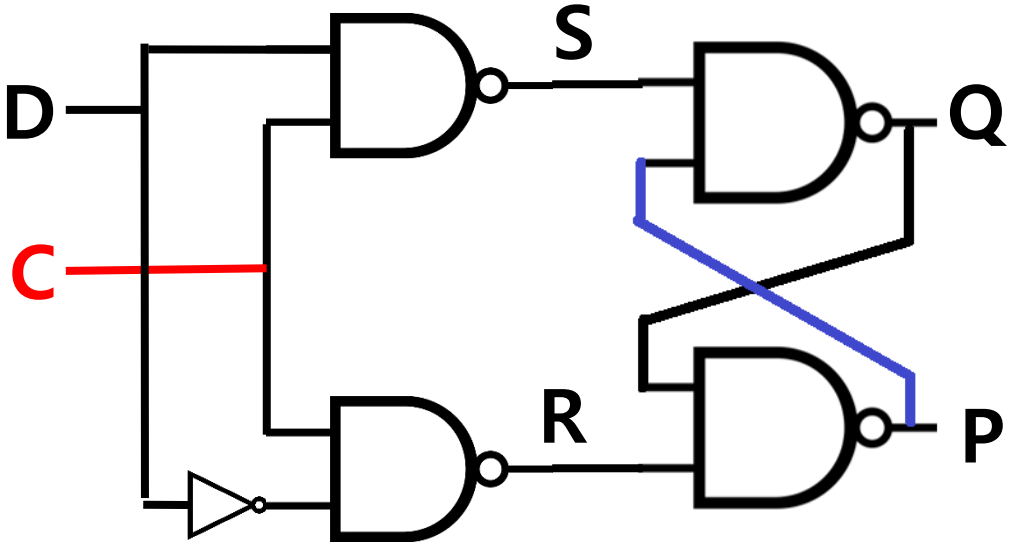

입력값

출력값

C	D	S	R	Q	P(Q')
1	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	0
0	0	1	1	1	0
1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	0	1

클럭